


NOMBRE: _____ CODIGO: _____

Indicaciones:



- NO SE PERMITE EL USO DE APUNTES, NI LIBROS, NI HOJAS CON FORMULAS O EJERCICIOS.
- SE PERMITE EL USO DE CALCULADORA.
- DEBE ENTREGAR TODAS LAS HOJAS QUE SE LE SUMINISTRARON.

1. (20/100) En un circuito de dos terminales con impedancia Z se han definido los fasores de voltaje V y corriente I de acuerdo a la convención pasiva. Para los diagramas mostrados en el siguiente cuadro

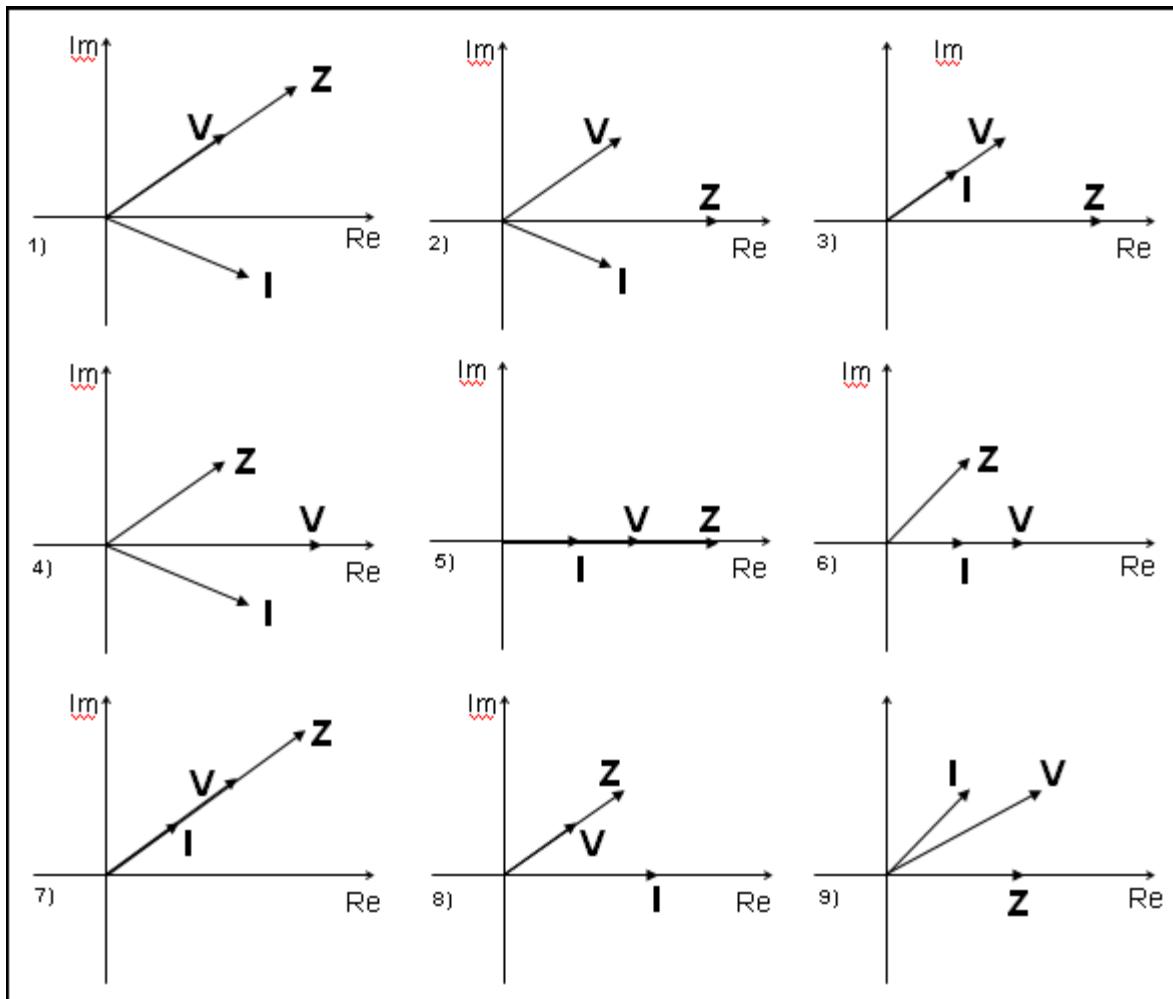- (10) marcar en un círculo cuáles son incorrectos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- (10) marcar cuáles implican que el circuito está en resonancia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.



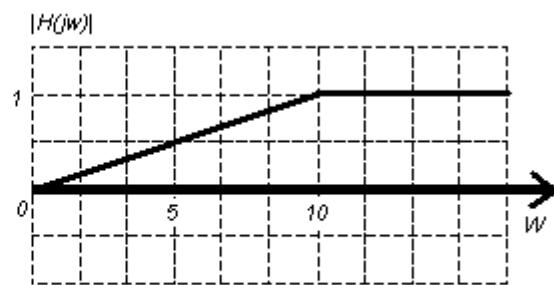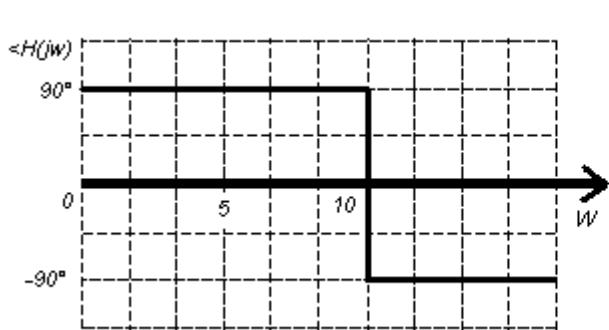2. (10/100) Un circuito tiene una función de transferencia $H(jw) = V_{out} / V_{in}$ mostrada en la gráfica. Si $V_{in}(t)=10\cos(2t + 45^\circ)$ encontrar $V_{out}(t)$.



3. (70/100) En el siguiente circuito en t_0 el interruptor está abierto y se cierra en t_1 . Se tienen las siguientes condiciones iniciales: $v_C(t_0-) = V_{C0}$ e $i_L(t_0-) = I_{L0}$. Para las partes (d), (e) y (f) usar estos datos: $R=1\Omega$, $L=1H$, $C=1mF$.
- (10) Encontrar las ecuaciones diferenciales para $v_R(t>0)$ usando el operador D .
 - (10) Resolver completamente la ecuación diferencial entre t_0 y t_1 .
 - (20) Calcular las condiciones iniciales necesarias para resolver las ecuaciones diferenciales encontradas en (a).
 - (5) Calcular la frecuencia de la fuente ω si se sabe que $v_{in}(t)$ es una señal AC y que $\overrightarrow{V_c} = 110\angle 30^\circ$ e $\overrightarrow{I_c} = 22\angle 120^\circ$.
 - (15) ¿Cuánto vale la frecuencia de resonancia (si existe)?
 - (10) Encontrar $i_{in}(t)$ en estado estable si $v_{in}(t) = 10\cos(\omega t + 30^\circ)$ V con el valor de ω calculado anteriormente.

